

# Architecture des ordinateurs 1

Jean-Luc Scharbarg - ENSEEIHT - Dpt. SdN

Janvier 2021

# Organisation de l'enseignement

- Volume horaire

- ▶ Cours :  $3 \times 1$  heure 45
- ▶ TD :  $3 \times 1$  heure 45
- ▶ TP :  $6 \times 1$  heure 45
- ▶ Contrôle :  $1 \times 1$  heure

- Objectif

- ▶ Introduction à l'exécution d'un programme écrit dans un langage de haut niveau sur une architecture matérielle
- ▶ Introduction à l'échange d'informations entre un processeur et son environnement



# D'un algorithme à son exécution

- Algorithme à exécuter


Calcul du PGCD de x et y
<pre>    tq x != y faire       si x &gt; y alors         x ← x-y;       sinon         y ← y-x;       fsi;     ftq;     pgcd ← x;</pre>

x	y
35	21
14	
	7
7	

- solutions possibles
  - ▶ Un circuit complètement dédié
  - ▶ Un circuit configurable
  - ▶ Un circuit programmable (processeur)
 
# De l'algorithme au circuit complètement dédié

```
1 module pgcd(clk,rst,init,x[31..0],y[31..0]:fini,pgcd[31..0])
2   debut := init on clk reset when rst
3   cmpab := /init*(debut+ab+ba) on clk reset when rst
4   ab := cmpab*asupb on clk reset when rst
5   ba := cmpab*bsupa on clk reset when rst
6   trouve := /init*(cmpab*aeqb+trouve) on clk reset when rst
7   a[31..0] := init*x[31..0]/+init*(ab*s[31..0]/+ab*a[31..0]) on clk reset when rst
8   b[31..0] := init*y[31..0]/+init*(ba*s[31..0]/+ba*b[31..0]) on clk reset when rst
9   e1[31..0] = a[31..0]*(cmpab+ab)+b[31..0]*ba
10  e2[31..0] = a[31..0]*ba+b[31..0]*(cmpab+ab)
11  AS32(e1[31..0],e2[31..0],1,s[31..0],asupb,bsupa,aeqb)
12  fini = trouve
13  pgcd[31..0] = trouve*a[31..0]
14 end module
```



## Que comprend ce circuit ?

- Un ensemble de bascules pour mémoriser l'état courant

$\text{debut} := \text{init}$  on clk reset when rst

$\text{cmpab} := \text{/init} * (\text{debut} + \text{ab} + \text{ba})$  on clk reset when rst

$\text{ab} := \text{cmpab} * \text{asupb}$  on clk reset when rst

$\text{ba} := \text{cmpab} * \text{bsupa}$  on clk reset when rst

$\text{trouve} := \text{/init} * (\text{cmpab} * \text{aeqb} + \text{trouve})$  on clk reset when rst

- Des registres pour mémoriser les valeurs courantes des variables de calcul

$\text{a}[31..0] := \text{init} * \text{x}[31..0] + \text{/init} * (\text{ab} * \text{s}[31..0] + \text{ab} * \text{a}[31..0])$  on clk ...

$\text{b}[31..0] := \text{init} * \text{y}[31..0] + \text{/init} * (\text{ba} * \text{s}[31..0] + \text{ba} * \text{b}[31..0])$  on clk ...

- De la logique combinatoire pour effectuer les calculs

$\text{e1}[31..0] = \text{a}[31..0] * (\text{cmpab} + \text{ab}) + \text{b}[31..0] * \text{ba}$

$\text{e2}[31..0] = \text{a}[31..0] * \text{ba} + \text{b}[31..0] * (\text{cmpab} + \text{ab})$


$\text{AS32}(\text{e1}[31..0], \text{e2}[31..0], 1, \text{s}[31..0], \text{asupb}, \text{bsupa}, \text{aeqb})$

## De l'algorithme au processeur

```

1  /* TD1 calcul du PGCD */
2
3      set     78, %r1 // valeur de x
4      set    143, %r2 // valeur de y
5
6 pgcd:   cmp     %r2, %r1 // tant que x <= y
7         bne    skip // x=y ?
8         // x = y : return x
9         mov     %r1, %r3 // val <- x
10        ba     stop
11 skip:   bneg   sup // x>y ?
12         // x < y
13         subcc  %r2, %r1, %r2 // y <- y - x
14         ba     pgcd
15 sup:    // x > y
16         subcc  %r1, %r2, %r1 // x <- x - y
17         ba     pgcd
18 stop:   ba     stop // arrêt

```

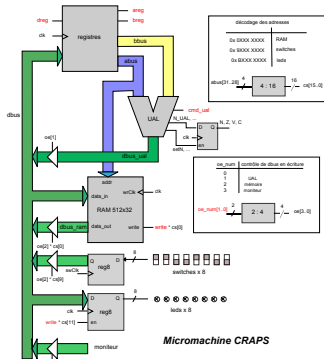

# Que comprend un processeur ?


- Un ensemble de bascules pour mémoriser l'état courant du processeur
  - ▶ Où en est-il dans l'exécution de l'instruction courante ?
  - ▶ ...
- Un ensemble de registres pour mémoriser
  - ▶ les valeurs des variables du programme
  - ▶ la position dans l'exécution du programme
  - ▶ ...
- Un ensemble de circuits de calcul
  - ▶ Un additionneur/soustracteur
  - ▶ ...



# Un ordinateur, c'est quoi ?


- Un ou plusieurs processeurs qui exécutent des programmes,
- Des moyens pour envoyer des ordres (clavier, souris, ...),
- Des moyens pour récupérer des résultats (écran, ...),
- Des moyens pour stocker de l'information (mémoire, disques, ...)
- Des moyens pour dialoguer avec d'autres dispositifs (interface réseau, ports, ...)

# Organisation générale d'un ordinateur

 


- Exécution de programmes par l'unité centrale
  - ▶ Lecture et écriture de données en mémoire centrale
  - ▶ Interactions avec l'extérieur
- Programmes et données stockés et véhiculés logiquement sous la forme de chiffres binaires ou bits (binary digits), physiquement sous la forme de signaux électroniques
- Développement d'un programme
  - ▶ Ecriture du programme dans un langage de "haut niveau" (e.g. Ada, C, ...)
  - ▶ Traduction du programme en langage machine (instructions plus rudimentaires)
  - ▶ Exécution du programme en langage machine

# Modèle de Von Neuman

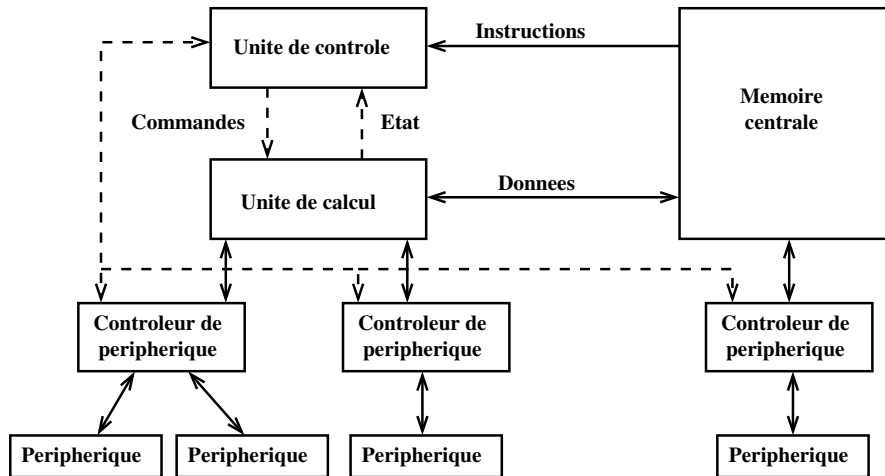

- Une mémoire commune aux données et aux programmes

# Modèle de Harvard

 

- Deux mémoires séparées pour les données et les programmes

# Principe général de fonctionnement d'un processeur

- Unité centrale du processeur

- ▶ Comprend l'unité de contrôle et l'unité de calcul
- ▶ S'occupe de l'interprétation et de l'exécution des programmes
  - ★ Unité de calcul = Unité Arithmétique et Logique + zone de stockage de données temporaires (registres)
  - ★ Unité de contrôle = envoi des ordres à l'unité de calcul pour l'exécution des instructions du programme  $\Rightarrow$  interprétation de chaque instruction


- Mémoire centrale

- ▶ Modèle de Von Neuman : les instructions et les données sont dans la même mémoire  $\Rightarrow$  architecture plus simple, pas d'accès en parallèle
- ▶ Modèle de Harvard : les instructions et les données sont dans deux mémoires distinctes (intérêt : accès simultané aux deux mémoires)

- Accès aux périphériques via des contrôleurs de périphériques

- ▶ Connexion physique du périphérique
- ▶ Synchronisation du périphérique avec l'unité centrale par un protocole assurant que toute donnée échangée est reçue une et une seule fois

# L'unité centrale

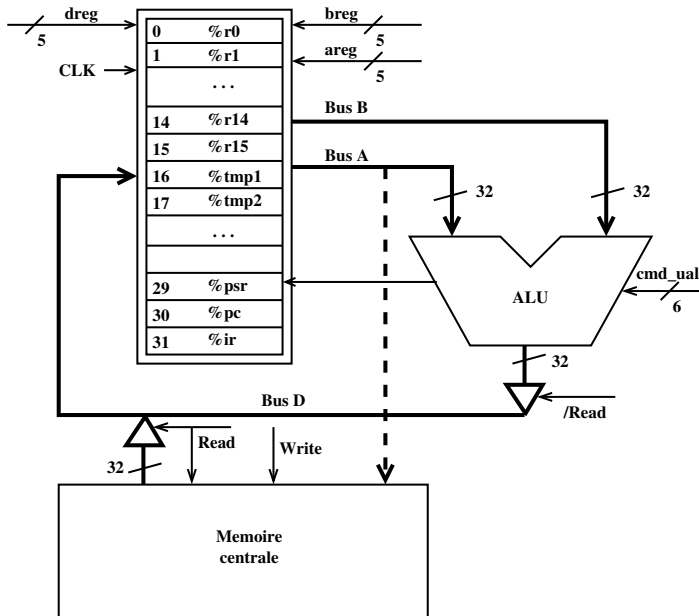

# Principe général de l'exécution d'une instruction

- Adresse mémoire de l'instruction courante dans le Compteur Ordinal (registre PC : Program Counter)
- Code de l'instruction courante dans le registre instructions (registre IR : Instruction Register)
- Etapes pour l'exécution d'une instruction
  - ▶ Chargement du code de l'instruction courante dans le registre IR

$$IR \leftarrow Memoire[PC]$$

- ▶ Décodage de l'instruction
- ▶ Lecture éventuelle des opérandes
- ▶ Exécution de l'opération
- ▶ Sauvegarde éventuelle du résultat

# Petit exemple introductif

- Mise en œuvre d'un processeur simpliste

- ▶ Une mémoire de 16 mots de 4 bits
- ▶ Un registre de données *ACC* sur 4 bits
- ▶ Un jeu d'instructions très réduit

clr		Mise à 0 du registre <i>ACC</i>
ld	#v	Chargement de la valeur <i>v</i> dans <i>ACC</i>
st	a	Copie du contenu de <i>ACC</i> en mémoire à l'adresse <i>a</i>
add	a	$ACC \leftarrow ACC + \text{contenu du mot mémoire d'adresse } a$
jmp	a	<i>a</i> est l'adresse mémoire de l'instruction suivante

- Exemple de programme

	ld	#3	$ACC \leftarrow 3$
	st	8	$MEM[8] \leftarrow ACC$
	add	8	$ACC \leftarrow ACC + MEM[8]$
etiq:	jmp	etiq	Boucle infinie

- Codage des instructions

clr		0000		add	a	0101 $a_3 a_2 a_1 a_0$
ld	#v	0010 $v_3 v_2 v_1 v_0$		jmp	a	0100 $a_3 a_2 a_1 a_0$
st	a	0011 $a_3 a_2 a_1 a_0$				



# Exercice 1

- Donner le codage du programme suivant, en supposant que la première instruction se trouve à l'adresse 0 de la mémoire.

ld	#3		$ACC \leftarrow 3$
st	8		$MEM[8] \leftarrow ACC$
add	8		$ACC \leftarrow ACC + MEM[8]$
etiq:	jmp	etiq	Boucle infinie

# Petit exemple introductif : interprétation des instructions

$PC \leftarrow 0$ ; /\* Le programme démarre à l'adresse 0 \*/

**TantQue** vrai **Faire**

**Selon** MEM[PC]

        0000<sub>2</sub> : /\* Instruction *clr* \*/

$ACC \leftarrow 0$ ;

$PC \leftarrow PC + 1$ ;

        0010<sub>2</sub> : /\* Instruction *ld* \*/

$ACC \leftarrow MEM[PC+1]$ ;

$PC \leftarrow PC + 2$ ;

        0011<sub>2</sub> : /\* Instruction *st* \*/

$MEM[MEM[PC+1]] \leftarrow ACC$ ;

$PC \leftarrow PC + 2$ ;

        0101<sub>2</sub> : /\* Instruction *add* \*/

$ACC \leftarrow ACC + MEM[PC+1]$ ;

$PC \leftarrow PC + 2$ ;

        0100<sub>2</sub> : /\* Instruction *jmp* \*/

$PC \leftarrow MEM[PC+1]$ ;


**FinSelon**;

**FinTantQue**;

# Petit exemple introductif : unité de calcul

- Principe général de fonctionnement
  - ▶ Adresse de l'instruction courante dans un registre *PC*
  - ▶ Code de l'instruction courante (4 ou 8 bits) dans un ou deux registres *RI1*, *RI2*
  - ▶ L'unité de calcul charge le code de l'instruction courante, puis exécute l'opération correspondante
- Ressources de l'unité de calcul
  - ▶ Un registre *PC* sur 4 bits
  - ▶ Deux registres *RI1* et *RI2* chacun sur 4 bits
  - ▶ Un registre *ACC* sur 4 bits
  - ▶ Une unité arithmétique capable de faire des additions et des incrémentations
- Mécanisme pour l'échange d'informations avec la mémoire
  - ▶ Choix de l'opération à effectuer  $\Rightarrow$  deux signaux *sm* et  $I/\bar{e}$ 
    - ★ *sm* = 0 : pas d'opération
    - ★ *sm* = 1 et  $I/\bar{e}$  = 0 : écriture en mémoire
    - ★ *sm* = 1 et  $I/\bar{e}$  = 1 : lecture de la mémoire
  - ▶ Donnée lue ou écrite  $\Rightarrow$  un bus bidirectionnel
  - ▶ Adresse de lecture ou d'écriture  $\Rightarrow$  un bus monodirectionnel
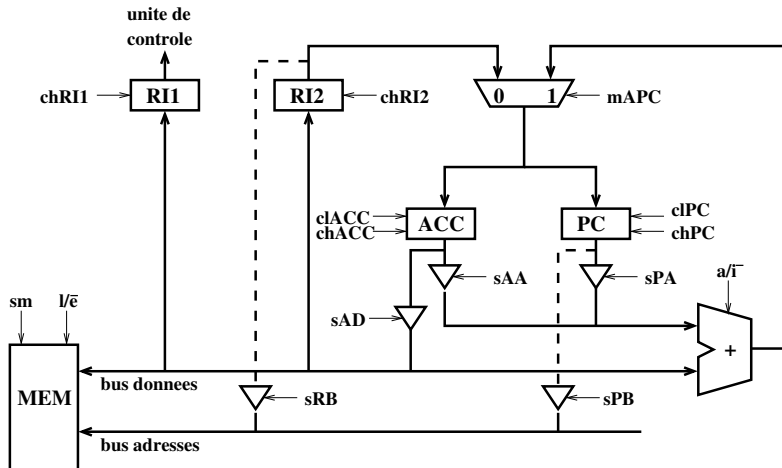
## Petit exemple introductif : unité de calcul



# Petit exemple introductif : traitement des instructions

## ● Instruction *clr*

- ▶ Chargement du code de l'instruction dans le registre d'instruction  
**RI1**  $\leftarrow$  **MEM[PC]** :  $sPB = 1$ ,  $l/\bar{e} = 1$ ,  $sm = 1$ ,  $chRI1 = 1$
- ▶ Passage au mot suivant du programme  
**PC**  $\leftarrow$  **PC** + 1 :  $sPA = 1$ ,  $mAPC = 1$ ,  $chPC = 1$
- ▶ Mise à 0 du registre *ACC*  
**ACC**  $\leftarrow$  0 :  $clACC = 1$

## ● Instruction *ld v*

- ▶ Chargement du code de l'instruction dans le registre d'instruction  
**RI1**  $\leftarrow$  **MEM[PC]** :  $sPB = 1$ ,  $l/\bar{e} = 1$ ,  $sm = 1$ ,  $chRI1 = 1$
- ▶ Passage au mot suivant du programme  
**PC**  $\leftarrow$  **PC** + 1 :  $sPA = 1$ ,  $mAPC = 1$ ,  $chPC = 1$
- ▶ Chargement de *v* dans le registre d'instruction  
**RI2**  $\leftarrow$  **MEM[PC]** :  $sPB = 1$ ,  $l/\bar{e} = 1$ ,  $sm = 1$ ,  $chRI2 = 1$
- ▶ Passage au mot suivant du programme  
**PC**  $\leftarrow$  **PC** + 1 :  $sPA = 1$ ,  $mAPC = 1$ ,  $chPC = 1$
- ▶ Copie de *v* dans le registre *ACC*  
**ACC**  $\leftarrow$  **RI2** :  $chACC = 1$

# Petit exemple introductif : traitement des instructions

- Instruction *st a*

- ▶ Chargement du code de l'instruction dans le registre d'instruction  
**RI1**  $\leftarrow$  **MEM[PC]** :  $sPB = 1$ ,  $l/\bar{e} = 1$ ,  $sm = 1$ ,  $chRI1 = 1$
- ▶ Passage au mot suivant du programme  
**PC**  $\leftarrow$  **PC** + 1 :  $sPA = 1$ ,  $mAPC = 1$ ,  $chPC = 1$
- ▶ Chargement de  $v$  dans le registre d'instruction  
**RI2**  $\leftarrow$  **MEM[PC]** :  $sPB = 1$ ,  $l/\bar{e} = 1$ ,  $sm = 1$ ,  $chRI2 = 1$
- ▶ Passage au mot suivant du programme  
**PC**  $\leftarrow$  **PC** + 1 :  $sPA = 1$ ,  $mAPC = 1$ ,  $chPC = 1$
- ▶ Copie du contenu de *ACC* en mémoire à l'adresse *a*  
**MEM[RI2]**  $\leftarrow$  **ACC** :  $sRB = 1$ ,  $sAD = 1$ ,  $sm = 1$

- Instruction *add a* (début)

- ▶ Chargement du code de l'instruction dans le registre d'instruction  
**RI1**  $\leftarrow$  **MEM[PC]** :  $sPB = 1$ ,  $l/\bar{e} = 1$ ,  $sm = 1$ ,  $chRI1 = 1$
- ▶ Passage au mot suivant du programme  
**PC**  $\leftarrow$  **PC** + 1 :  $sPA = 1$ ,  $mAPC = 1$ ,  $chPC = 1$
- ▶ Chargement de  $v$  dans le registre d'instruction  
**RI2**  $\leftarrow$  **MEM[PC]** :  $sPB = 1$ ,  $l/\bar{e} = 1$ ,  $sm = 1$ ,  $chRI2 = 1$

# Petit exemple introductif : traitement des instructions

- Instruction *add a* (fin)


- ▶ Passage au mot suivant du programme  
 $\mathbf{PC} \leftarrow \mathbf{PC} + 1 : sPA = 1, mAPC = 1, chPC = 1$
- ▶ Ajout de  $\mathbf{MEM}[a]$  au contenu de  $\mathbf{ACC}$   
 $\mathbf{ACC} \leftarrow \mathbf{ACC} + \mathbf{MEM}[\mathbf{RI2}] : sAA = 1, sRB = 1, l/\bar{e} = 1, sm = 1, a/\bar{i} = 1, mAPC = 1, chACC = 1$

- Instruction *jmp a*

- ▶ Chargement du code de l'instruction dans le registre d'instruction  
 $\mathbf{RI1} \leftarrow \mathbf{MEM}[\mathbf{PC}] : sPB = 1, l/\bar{e} = 1, sm = 1, chRI1 = 1$
- ▶ Passage au mot suivant du programme  
 $\mathbf{PC} \leftarrow \mathbf{PC} + 1 : sPA = 1, mAPC = 1, chPC = 1$
- ▶ Chargement de  $v$  dans le registre d'instruction  
 $\mathbf{RI2} \leftarrow \mathbf{MEM}[\mathbf{PC}] : sPB = 1, l/\bar{e} = 1, sm = 1, chRI2 = 1$
- ▶ Copie de  $a$  dans le registre  $\mathbf{PC}$   
 $\mathbf{PC} \leftarrow \mathbf{RI2} : chPC = 1$
 
## Petit exemple introductif : unité de commande

- Initialisation de  $PC$  à 0, puis répétition à l'infini du traitement d'une instruction



- Construction du circuit correspondant en utilisant les mêmes principes que pour le circuit de calcul du PGCD de deux entiers
- Un circuit possible
  - Une bascule  $D$  pour chaque état de l'unité de commande
  - Génération des commandes en fonction de l'état actif
    - ★ Exemple :  $chACC = 1$  pour les états 5 et 7



## Exercice 2

- Dérouler l'exécution du programme suivant (Etats du graphe, contenu des registres)

ld	#3		$ACC \leftarrow 3$
st	8		$MEM[8] \leftarrow ACC$
add	8		$ACC \leftarrow ACC + MEM[8]$
etiq:	jmp	etiq	Boucle infinie

# Caractéristiques principales du CRAPS

- Version simplifiée du SPARC version 8
- Processeur 32 bits
- Mémoire de  $2^{32}$  octets
- Architecture de type *big-endian*
- Chaque instruction est codée sur un mot de 32 bits
- Processeur RISC (Reduced Instruction Set Computer) : jeu d'instructions réduit
- Machine de type *load/store* : un petit nombre d'instructions spécialisées pour le transfert des données entre la mémoire centrale et les registres
- 16 registres généraux, un compteur ordinal, un registre instruction, un registre d'états, ...
- **En travaux pratiques, mise en œuvre d'un mini-CRAPS, puis programmation du CRAPS complet**

# Langages de programmation des processeurs

- Le processeur ne comprend que le binaire  $\Rightarrow$  toute instruction s'exprime sous la forme d'une séquence de 0 et de 1
- L'écriture d'un programme en binaire est difficile (peu lisible  $\Rightarrow$  risque élevé d'erreur)
- Association d'un nom à chaque instruction pour faciliter le travail
- Une instruction du processeur est une opération élémentaire de l'unité de calcul  $\Rightarrow$  un programme nécessite de très nombreuses instructions et manque souvent de structure
- Utilisation de langages structurés de plus haut niveau (une instruction du langage correspond à une séquence d'instructions du processeur) : Java, Pascal, C, ...
- Compilateurs pour traduire les programmes en langage de haut niveau en programmes en langage du processeur
- Un compilateur différent pour chaque processeur

## Exemple de programme


---

```
if (A <= B)
    C = A + B;
else
    C = A - B;
```


---

- Addition/soustraction de deux variables avec résultat dans une troisième variable
- Comparaison avec saut éventuel
- Saut inconditionnel


## Point de départ : A et B en mémoire

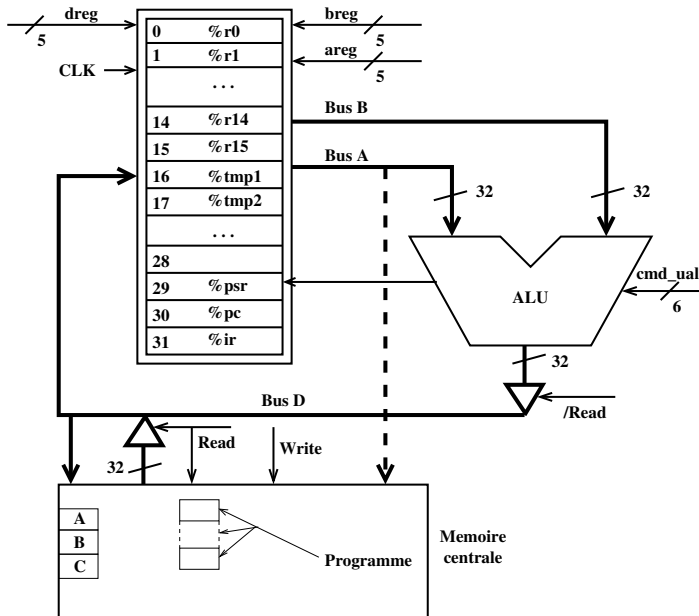


# Chargement de A dans un registre

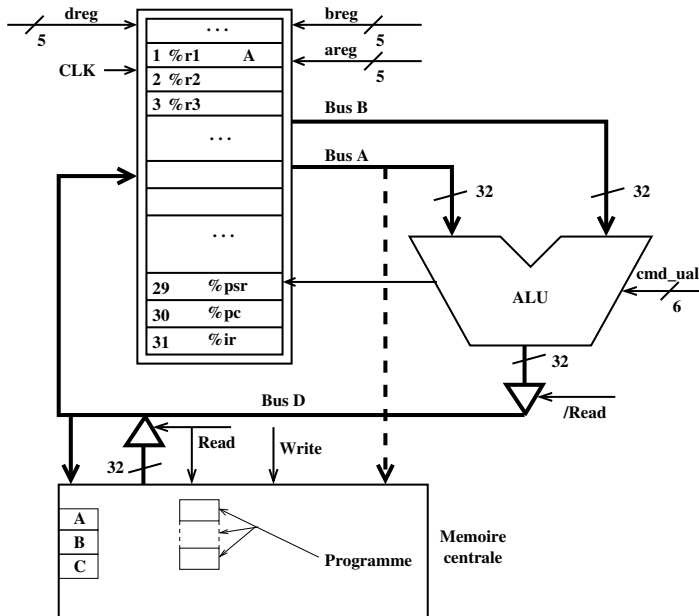

# Chargement de B dans un registre

 


# Comparaison de A et de B

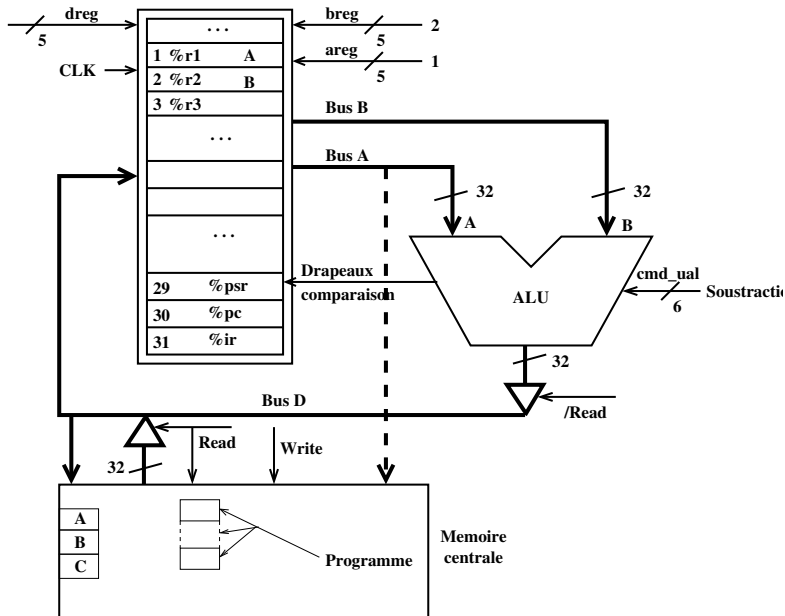





# Calcul de $A + B$

 


# Calcul de $A - B$

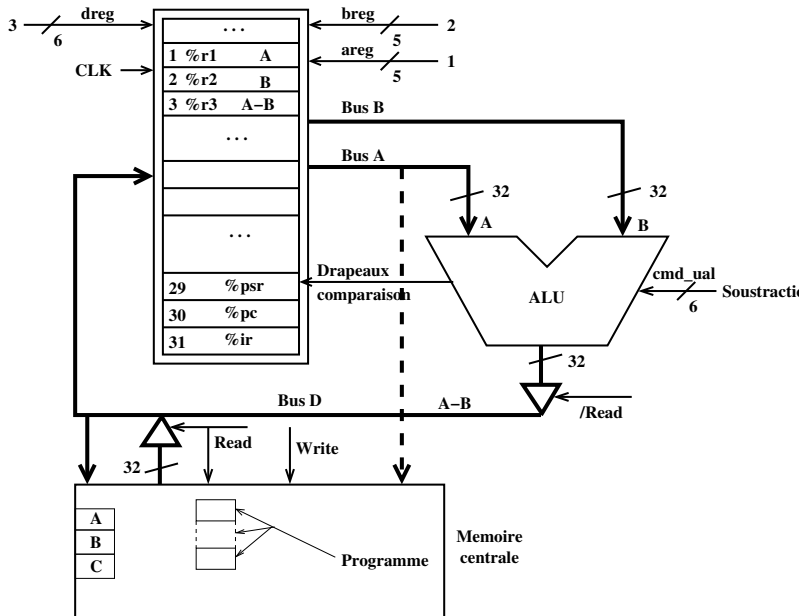

# Sauvegarde du résultat en mémoire

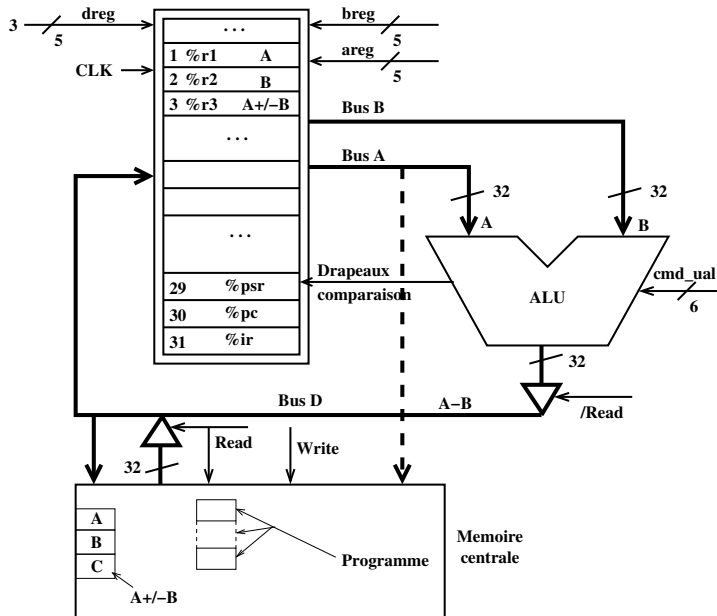


# Architecture pour l'addition

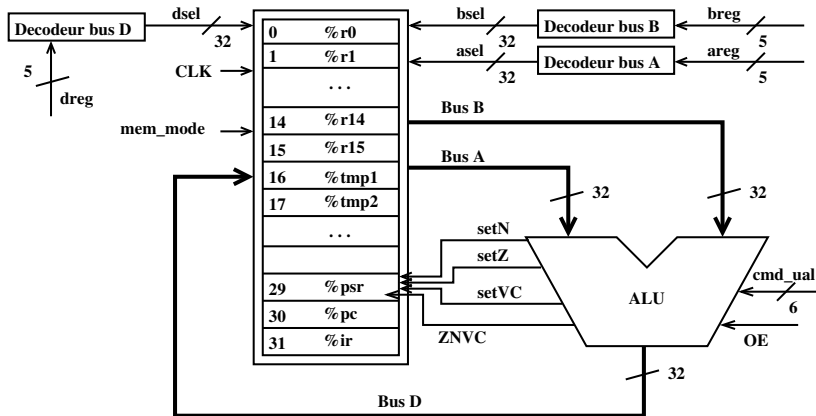

- 16 registres utilisateurs (%r0 à %r15), 1 registre d'état (%psr)
- 3 bus pour les échanges de données entre l'UAL et les registres

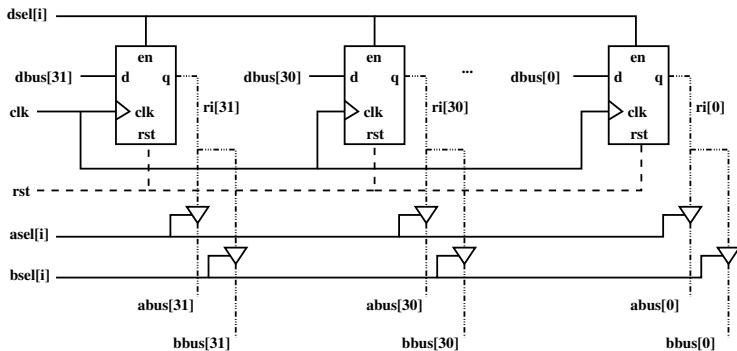
# Le composant de mémorisation : le registre %ri



- Le registre contient la valeur  $\%ri[31] \dots \%ri[0]$
- A chaque front montant de l'horloge  $clk$ , la valeur sur le bus  $D$  est chargée dans le registre ssi  $dse[i] = 1$
- $rst$  permet la remise à 0 du registre, indépendamment de l'horloge
- La valeur contenue dans le registre est placée sur le bus  $A$  et/ou le bus  $B$  en fonction des valeurs de  $asel[i]$  et  $bsel[i]$

# Déroulement de l'instruction *addcc %r2 %r5 %r7*


- Code de l'instruction

 

- 1 Mise en place des entrées pour l'opération d'addition
  - ▶ Le contenu du registre *%r2* est placé sur le bus *A* (**asel[2] = 1**)
  - ▶ Le contenu du registre *%r5* est placé sur le bus *B* (**bsel[5] = 1**)
  - ▶ La commande d'addition est envoyée à l'unité arithmétique et logique (**cmd\_alu = 010000**)
- 2 Opération d'addition
  - ▶ L'unité arithmétique et logique effectue l'addition des deux valeurs et place le résultat sur le bus *D*
  - ▶ L'unité arithmétique et logique génère les indicateurs ZNVC
- 3 Sauvegarde du résultat
  - ▶ Le résultat de l'addition est mémorisé dans *%r7* (**dsel[7] = 1**)
  - ▶ Les valeurs de ZNVC sont mémorisées dans le registre *%psr* (**setN = 1, setZ = 1, setVC = 1**)
 
# Principe des décodeurs associés aux bus

- Activation de la ligne de sortie  $s_i$  avec  $i = e_5 e_4 e_3 e_2 e_1 e_0$



$$s_0 = \overline{e_4} \cdot \overline{e_3} \cdot \overline{e_2} \cdot \overline{e_1} \cdot \overline{e_0}$$

$$s_1 = \overline{e_4} \cdot \overline{e_3} \cdot \overline{e_2} \cdot \overline{e_1} \cdot e_0$$


$$s_2 = \overline{e_4} \cdot \overline{e_3} \cdot \overline{e_2} \cdot e_1 \cdot \overline{e_0}$$

...


$$s_{31} = e_4 \cdot e_3 \cdot e_2 \cdot e_1 \cdot e_0$$

# Synthèse d'une instruction d'addition ou de soustraction

- Code de l'instruction

 

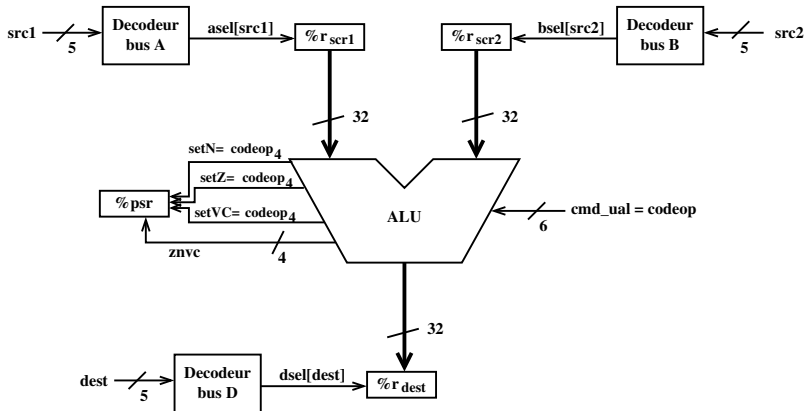- Vue d'ensemble du déroulement de l'instruction





## Exercice 3

- Donner les valeurs des champs de l'instruction

*orcc %r2,%r4,%r6*